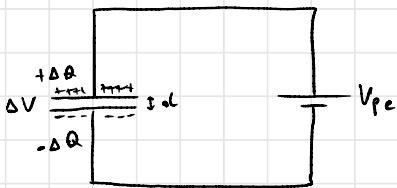


Londensatore

Londensatore Piano

30/03/19



$$C = \epsilon_0 \cdot \text{E}_n \cdot \frac{A}{d} \quad \rightarrow \text{E}_n \text{ unico puro}$$

$$\epsilon_0 = 8,836 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$$

Protezione DIELETTRICA

→ Massimo  $\vec{E}$  che il dielettrico può sopportare  $\left( \frac{\text{KV}}{\text{mm}} \right)$

$$|\Delta V| = E \cdot d \quad \rightarrow \quad |\Delta V_{\max}| = R \cdot G \cdot \text{Dielectrico} \cdot d$$

$$U = \frac{1}{2} \Delta Q \Delta V = \frac{1}{2} C \Delta V^2 = \frac{1}{2} \frac{\Delta Q^2}{\epsilon}$$

$$C_n = \frac{\epsilon_0}{E} > 1 \quad \& \quad E_0 = E \text{ nel vuoto}$$

es. 16-10

$$\rightarrow \text{soluz: } C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \cdot 4,9 \cdot \frac{1}{5 \cdot 10^{-3}} = 86,8 \text{ nF}$$

$$A = 100 \text{ m}^2$$

$$d = 0,500 \text{ mm}$$

$$\epsilon_r = 4,9$$

$$\text{Ric. Diele.} = 18 \text{ kV/mm}$$

?  $C$ ,  $\Delta Q_{\max}$

$$\rightarrow |\Delta V_{\max}| = \text{Ric. Diele.} \cdot d \\ = 18000 \frac{\text{V}}{\text{mm}} \cdot 0,5 \text{ mm} = 9 \text{ kV}$$

$$\Delta Q_{\max} = C \cdot \Delta V_{\max} = 3000 \cdot 8,68 \cdot 10^{-9} \\ = 7,8 \cdot 10^{-4} \text{ C} = 0,78 \text{ mC}$$

es. 16-12

$$A = 9,26 \text{ m}^2$$

$$d = 8,00 \text{ mm}$$

$$\Delta V = 0,8 \text{ kV} = 800 \text{ V}$$

$\downarrow$  sempre dielettrico

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{0,26}{8 \cdot 10^{-3}} = 0,266 \text{ nF}$$

$$U = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2 = \frac{1}{2} \dots \quad \checkmark$$

## Corrente Elettrica



$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = n \cdot e \cdot A \cdot N_D$$

$$[I] = \text{Ampeere} = A$$

$$1 \text{ A} = \frac{1 \text{ C}}{1 \text{ s}}$$

$N_D$  = num. elettroni di conduzione /  $\text{m}^{-3}$

$$e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$v_D$  = velocità di Debye

ES. 17.2

Argento

$$d = 2,888 \text{ mm}$$

$$n = 5,80 \cdot 10^{28} \frac{\text{Elettr. cm}^3}{\text{m}^3}$$

$$\Delta V = 1,50 \text{ V}$$


$$\Delta Q = 880 \text{ C}, \Delta t = 45 \text{ min} = 2700 \text{ s}$$

$$\textcircled{1} \quad I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{880}{2700} = 0,326 \text{ A}$$

$$\textcircled{2} \quad N_D = \frac{I}{neA} = \frac{0,326}{5,8 \cdot 10^{28} \cdot 1,002 \cdot 10^{-16} \cdot 5,23 \cdot 10^{-6}} \\ = 6,7 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}$$

tempo breve  
elettroni  
si muovono  
in moto

### 1° LEGGE DI OHM

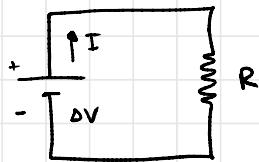

$$R = \frac{\Delta V}{I}$$

$$[R] = \Omega \text{HM} = \Omega$$

$$1 \Omega = \frac{1V}{1A}$$

### 2° LEGGE DI OHM

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

$$l = \text{lunghezza filo [m]}$$

$$A = \text{Area sezione filo [m}^2]$$

$\rho$  resistività  
[Ω · m]      dipende dal materiale

dipende da  $T^\circ$

$$T_0 = 20^\circ C \rightarrow \rho_0$$

$$\rho_T = \rho_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$$

$$T \longrightarrow \rho$$

$[\alpha]$  dipende dal materiale  $(^\circ C^{-1})$

$$\rho = \alpha \cdot T$$

es. 17-3

itung Steno

$$l = 0,04 \text{ m}$$

$$d = 0,02 \text{ mm}$$

$$T_0 = 20^\circ\text{C}$$

$$\alpha \text{ tig} ; \rho_0 = 5,4 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$$

$$A = \left(\frac{d}{2}\right)^2 \pi = (2 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 3,14 = 3,14 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$$

verifiziert 17-4

$$R_T = 225 \Omega$$

$$T_0 = 20^\circ\text{C}$$

$$R_T = 448 \Omega$$

$$T = ?$$

$$\textcircled{1} \quad R_T = \rho_T \frac{l}{A} = \rho_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$$

$$R_0 = \rho_0 \frac{l}{A}$$

$$R_T = \frac{R_0 A}{l} \cdot [1 + \alpha (T - T_0)] \cdot \frac{l}{A}$$

$$\rho_0 = \frac{R_0 A}{l}$$


$$R_T = R_0 + R_0 \alpha (T - T_0)$$

$$\left( \frac{R_T}{\alpha R_0} - \frac{1}{\alpha} \right) + T_0 = T$$


$$T = 20 + \left( \frac{448}{3,64 \cdot 10^{-8} \cdot 225} - \frac{1}{3,64 \cdot 10^{-8}} \right)$$

$$T = 232^\circ\text{C}$$

## Corrente Alternata

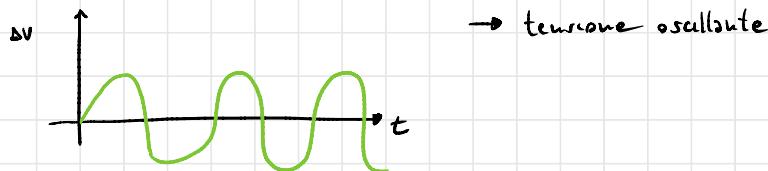

## Forza elettromotrice

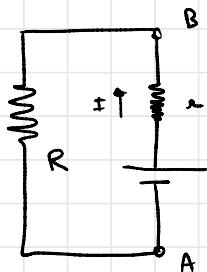

$E$  = forza elettromotrice (f.e.m)

$\rightarrow$  sente corrente

$\rightarrow$  con corrente

$$\Delta V = V_B - V_A = E$$

$$\Delta V = V_B - V_A = E - rI$$

$r$  = resistenza interna

## Verifica 17-5


$$E = 1,5 \text{ KV}$$

$$r = 0,100 \text{ } \Omega$$

$$I = 50,0 \text{ mA}$$


$$\textcircled{1} \quad \Delta V = E - rI = 1,5 - (0,1 \cdot 50 \cdot 10^{-3}) = 1,495 \text{ V}$$

## Resistente in Serie

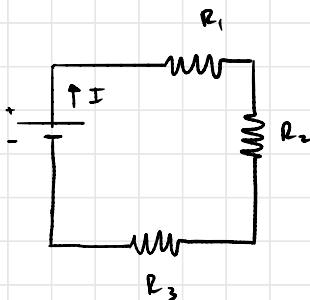

$$\rightarrow R_{\text{Total}} = R_1 + R_2 + R_3$$

## Resistenze Parallele

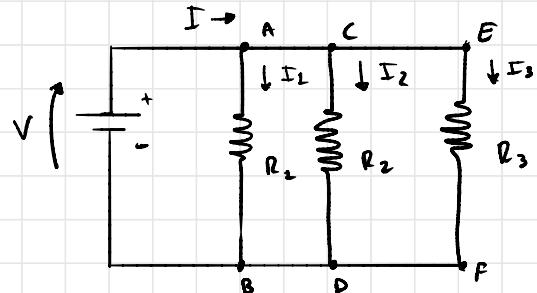


$$\rightarrow V = V_{AB} = V_{CD} = V_{EF}$$

$$\rightarrow \frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

$R_{\text{eq}} < R_1$

## Esempio 17-6

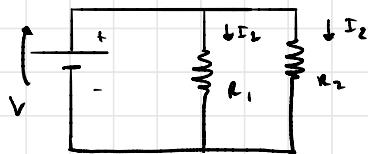


$$\rightarrow R_{\text{eq}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20 \cdot 40}{60} = 13,3 \Omega$$

$$R_1 = 20 \Omega$$

$$R_2 = 40 \Omega$$


## 1<sup>o</sup> LEGGE DI KIRCHHOFF

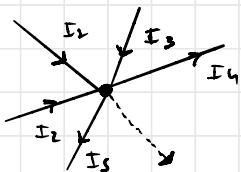

→  $\sum I_{\text{entranti}} = \sum I_{\text{usciti}}$

Ese:  $I_1 + I_2 + I_3 = I_4 + I_5$

## 2<sup>o</sup> LEGGE DI KIRCHHOFF

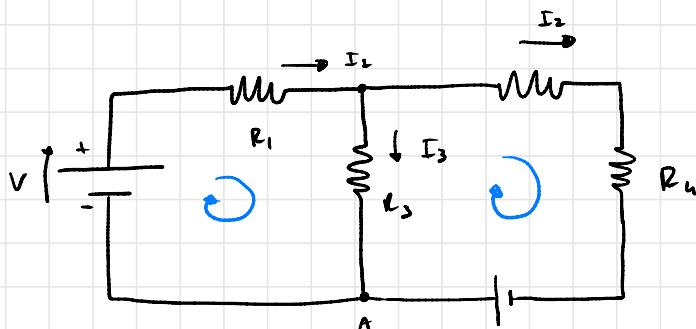

- ① scelgo verso corrente
- ② percorrendo una maglia, i segni saranno regni turnati. La somma deve essere 0.
- ③ uso un segno maglia


ES. 17-7

$$\begin{aligned} R_1 &= 2,0 \Omega \\ R_2 &= 2,0 \Omega \\ R_3 &= R_4 = 2,0 \Omega \end{aligned}$$

$$E = 0,6 \text{ V}$$

a)  $R_{eq}$

b)  $I_2$

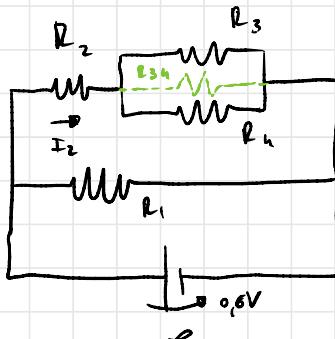

a)  $R_3 \parallel R_4$


$$R_{34} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = \frac{4}{4} = 1,0 \Omega$$

$$R_{234} = R_2 + R_{34} = 2,0 \Omega$$

$$R_{1234} = \frac{R_{234} \cdot R_1}{R_{234} + R_1} = 1,0 \Omega$$

b)  $I_2 = \frac{V_{234}}{R_{234}} = \frac{0,6}{2} = 0,3 \text{ V}$

es. 17-8

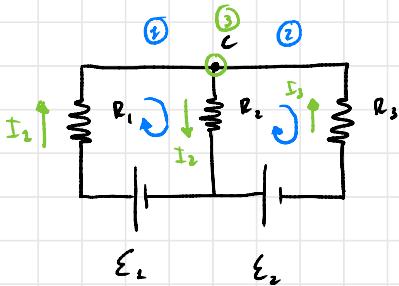

$$R_1 = 4,0 \Omega$$

$$R_2 = 6,0 \Omega$$

$$R_3 = 3,0 \Omega$$

$$\epsilon_1 = 1,5 V$$

$$\epsilon_2 = 3,0 V$$

$$\textcircled{1} \quad \left\{ \begin{array}{l} -R_1 I_1 - R_2 I_2 + \epsilon_1 = 0 \\ R_3 I_3 + R_2 I_2 + \epsilon_2 = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} -4I_2 - 6I_2 + 1,5 = 0 \\ 6I_2 + 3I_3 + 3 = 0 \end{array} \right.$$

$$\textcircled{2} \quad \left\{ \begin{array}{l} R_3 I_3 + R_2 I_2 + \epsilon_2 = 0 \\ I_2 = I_1 + I_3 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} 6I_2 + 3I_3 + 3 = 0 \\ I_3 = I_2 - I_1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -4I_2 - 6I_2 + 1,5 = 0 \\ 6I_2 + 3I_3 - 3I_2 + 3 = 0 \end{array} \right. \xrightarrow{\text{...}} \left\{ \begin{array}{l} -4(3I_2 + 2) - 6I_2 + 1,5 = 0 \\ 6I_2 + 3I_3 - 3I_2 + 3 = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} -4I_2 - 6I_2 + 1,5 = 0 \\ 3I_2 + 3I_3 + 3 = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} I_2 = 3I_2 + 2 \\ I_3 = I_2 - I_1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -12I_2 - 4 - 6I_2 + 1,5 = 0 \\ " \rightarrow I_2 = 1 - (3)(0,133) = 0,883 A \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} -18I_2 = 2,5 \\ " \rightarrow I_2 = -\frac{2,5}{18} = -0,133 A \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} I_2 = -0,133 A \\ I_3 = -0,133 - 0,883 = -0,722 A \end{array} \right.$$

è invertito senso  
opposto  
di quello fissato